

بسم الله الرحمن الرحيم


با عرض سلام


مدار 1401 بسیار مناسب طراحی شده بود و انتشار این فایل بدون دخالت و تصرف در آن و با ذکر صلوات بلامانع می‌باشد.

موفق باشید

محمدی نادعل

0991 071 5526

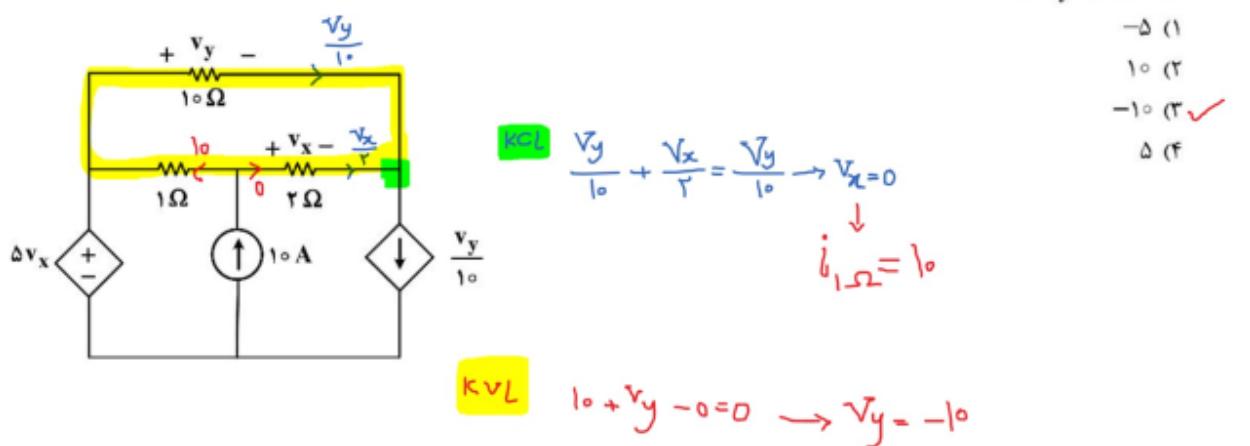

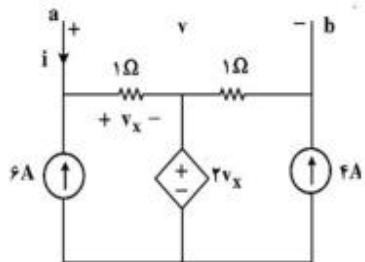

- ۴۷ پارامترهای مدار معادل توان دیده شده از دو سر کدام است؟



$$v_{oc} = \tau V, R_{eq} = \tau \Omega \quad (\checkmark)$$

$$v_{oc} = \tau V, R_{eq} = \frac{1}{\tau} \Omega \quad (\text{F})$$

A

$$v_{oc} = \tau V, R_{eq} = \frac{1}{\tau} \Omega \quad (\text{F})$$
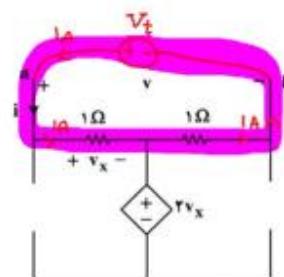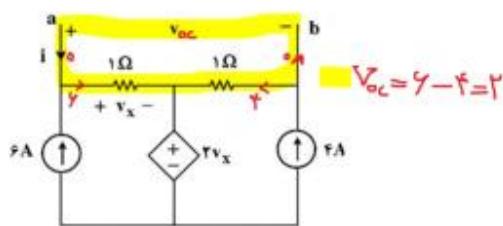
$$v_{oc} = \tau V, R_{eq} = \tau \Omega \quad (\text{F})$$




$$R_{eq} = V_t = 1 + 1 = 2$$

- ۴۸ در مدار داده شده مشخصه دو مقاومت غیرخطی رسم شده است. جریان i_1 و توان تولیدی منبع v_s کدام است؟

$$i_1 = i_2$$

$$\omega = V_1 + V_T$$

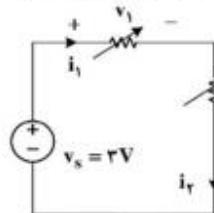


$$p = \tau W, i_1 = 1A \quad (\checkmark)$$

$$p = \tau \Delta W, i_1 = 0.5A \quad (\text{F})$$

$$p = \tau \Delta W, i_1 = 0.5A \quad (\text{F})$$

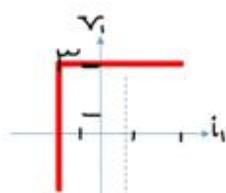
$$p = \tau W, i_1 = 1A \quad (\text{F})$$



$$\text{با توجه به شکل} \rightarrow i_1 : i_1 = i_2 = 1 \rightarrow V_1 + V_T = \omega$$


$$\rightarrow i_1 = 1$$

$$P = V i_1 = \tau \times 1 = \tau$$

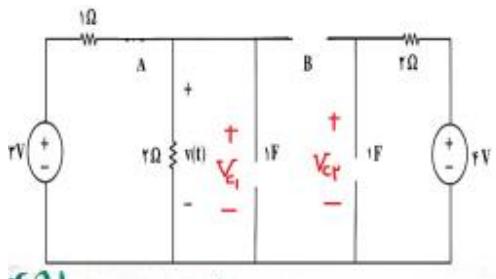


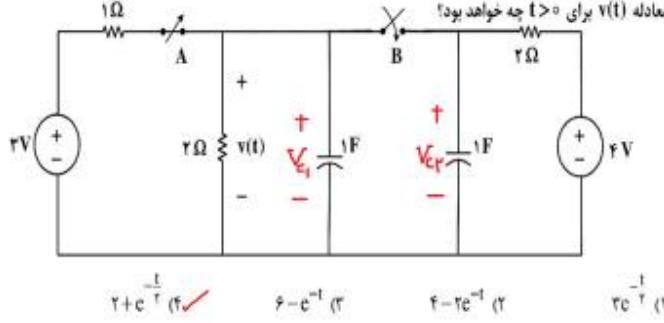۴۹) $t < 0$ حالت مادر $\rightarrow V_{cr}(-) = 0$
 $V_i(+) = 2$

- مدت‌های طولانی کلید A بسته و کلید B باز بوده است. در زمان $t = 0$ کلید A باز و کلید B بسته می‌گردد.



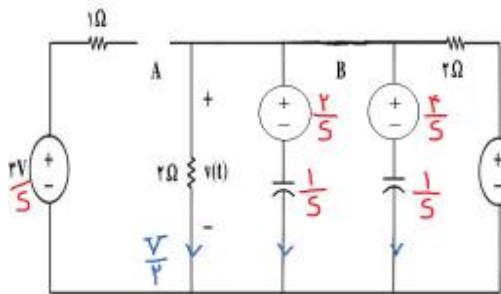
$$r + e^{-\frac{t}{r}} \quad r - e^{-\frac{t}{r}} \quad r - r e^{-\frac{t}{r}} \quad r e^{-\frac{t}{r}}$$



$$\begin{aligned} t > 0 \quad & \frac{V}{s} = V + r \left(\frac{V}{r} + \frac{V - \frac{f}{r}}{\frac{1}{s}} + \frac{V - \frac{f}{r}}{\frac{1}{s}} \right) \\ & \rightarrow \frac{V}{s} = V + V + 2sV - r + 2sV - r \rightarrow V = \frac{s}{r + 2s} \\ & \rightarrow V = \frac{r + 2s}{s(r + 2s)} = \frac{1 + 2s}{s(1 + s)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} = r + e^{-\frac{1}{r}t} \end{aligned}$$

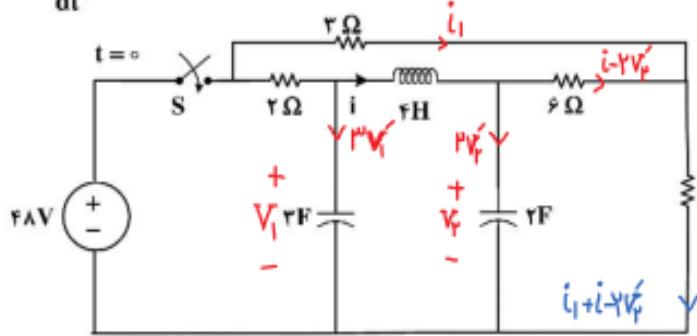- ۵۰ در مدار داده شده کلید S در لحظه $t = 0$ بسته می‌شود. مدار در $t = 0^-$ در حالت صفر قرار دارد. چند



آمپر بر مجدور ثانیه است؟

$$-1/5 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$-3 \quad (3)$$

$$1/5 \quad (4) \checkmark$$

$$V_r(0^+) = V_r(0^-) = 0$$


$$(1) -V_r + r i' + V_r = 0 \xrightarrow{t=0^+} 0 + r i' + 0 = 0 \rightarrow i' = 0$$

$$(2) rA = r(i + rV_r) + V_r \xrightarrow{t=0^+} rA = r(0 + rV_r) \rightarrow V_r = A$$

$$(3) -V_r + ri - rV_r + rV_r + ri - rV_r = 0 \xrightarrow{t=0^+} ri - rV_r + ri = 0 \rightarrow i = rV_r$$


$$(4) rA = ri + rV_r + ri - rV_r \xrightarrow{t=0^+} rA = 9(rV_r) - rV_r \rightarrow rA = 8rV_r \rightarrow V_r = \frac{rA}{8r} = \frac{A}{8}$$
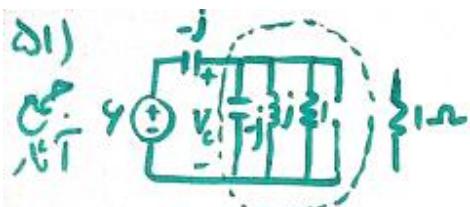
$$(1) \xrightarrow{\text{صحت}} -V_r + r i' + V_r = 0 \xrightarrow{t=0^+} -A + r i'(0) + r = 0 \rightarrow i'(0) = \frac{A}{r} = 1/5$$




$$\rightarrow V_c = \frac{V}{1-j} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + L^2}}$$

$$\rightarrow V_c = \sqrt{R^2 + L^2}$$

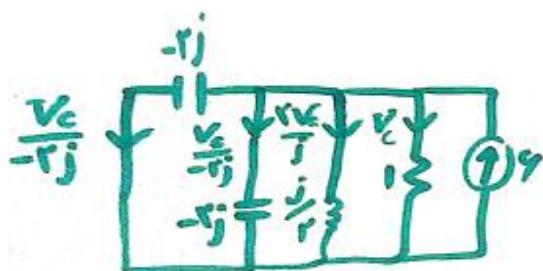

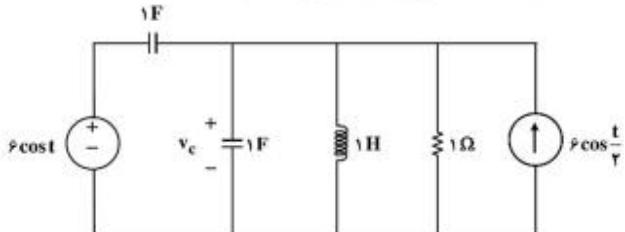-۵۱ در حالت دائمی ولتاژ $V_c(t)$ کدام است؟



$$V_c(t) = \sqrt{R^2 + L^2} \cos(t + 45^\circ) + \sqrt{R^2 + L^2} \cos(t - 45^\circ) \quad (1)$$


$$V_c(t) = \sqrt{R^2 + L^2} \cos(t + 45^\circ) - \sqrt{R^2 + L^2} \cos(t - 45^\circ) \quad (2)$$

$$V_c(t) = -\sqrt{R^2 + L^2} \cos(t - 45^\circ) + \sqrt{R^2 + L^2} \cos(t + 45^\circ) \quad (3)$$

$$V_c = V_c + \frac{V_c}{j} + \frac{V_c}{-j} + \frac{V_c}{j}$$

$$\rightarrow V_c = \frac{V}{1-j} = \sqrt{R^2 + L^2}$$

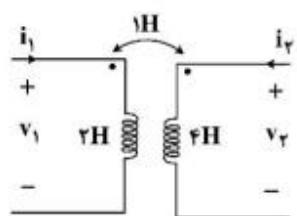-۵۲ در مدار شکل زیر اگر $i_1 = 1A$ باشد و انرژی ذخیره شده در دو سلف تزویج شده ۷ جول باشد، جریان i_2 چند آمپر است؟



$$V_1 = 2S i_1 + 5 i_2$$

$$V_2 = S i_1 + 4S i_2$$

+۱/۵ یا -۲ (۱) ✓

+۱/۵ یا +۲ (۲)

-۱/۵ یا -۲ (۳)

-۱/۵ یا +۲ (۴)

$$W = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + L_{12} i_1 i_2$$


$$V = \frac{1}{r} \times 2 \times 1 + \frac{1}{r} \times 4 \times i_2 + i_2 \rightarrow 2 i_2 + i_2 - 4 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5 \rightarrow i_2 = \frac{-1+V}{r} \rightarrow 1/5 \rightarrow -2$$

- ۵۳- برای یک گراف با 10 شاخه و 4 گره، ماتریس‌های حلقه اساسی B و کاتست اساسی Q برای یک درخت معین، داده شده است. گدامیک از عبارت‌های زیر درست است؟

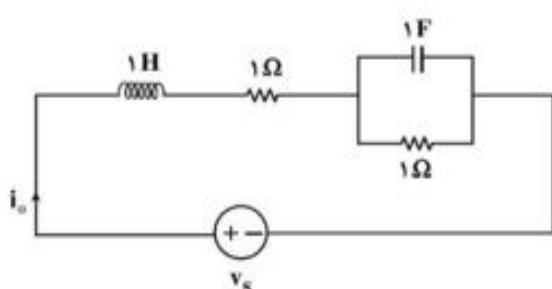- (۱) تعداد عناصر غیرصفر ماتریس B ، 4 نا بیشتر از تعداد عناصر غیرصفر Q است.
- (۲) بدون داشتن گراف، در مورد مقایسه تعداد عناصر غیرصفر B و Q نمی‌توان اظهارنظر کرد.
- (۳) تعداد عناصر غیرصفر ماتریس B برابر تعداد عناصر غیرصفر Q است.
- (۴) تعداد عناصر غیرصفر ماتریس B ، 4 نا کمتر از تعداد عناصر غیرصفر Q است.

- ۵۴- معادله دیفرانسیل مدار داده شده گدام است؟



(با عزم) $\rightarrow v_s = 0$
نمودار

$$S + 1 + \frac{1}{1+S} = 0 \rightarrow (1+S)^2 + 1 = 0 \rightarrow S^2 + 2S + 2 = 0 \rightarrow \text{معادله}$$

if: $S = -1 \rightarrow i_o = 0 \rightarrow$ مدار باز

$$\frac{d^2 i_o}{dt^2} + 2 \frac{di_o}{dt} + 2i_o = -\frac{dv_s}{dt} + v_s \quad (\times)$$

$$\frac{d^2 i_o}{dt^2} + 2 \frac{di_o}{dt} - 2i_o = v_s \quad (\times)$$

$$\frac{d^2 i_o}{dt^2} + 2 \frac{di_o}{dt} + 2i_o = \frac{dv_s}{dt} + v_s \quad (\times \checkmark)$$

$$\frac{d^2 i_o}{dt^2} + 2 \frac{di_o}{dt} + 2i_o = \frac{dv_s}{dt} \quad (\times)$$

$$I = S i_1 + \frac{1}{2}(i_1 - i_2) \rightarrow I = (S + \frac{1}{2})i_1 - \frac{1}{2}i_2$$

$$\rightarrow i_1 = \frac{1 + \frac{1}{2}i_2}{S + \frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{2}(i_1 - i_2) = \frac{1}{2}S i_2 \rightarrow 1 + \frac{1}{2}i_2 - i_2 = S i_2$$

$$\rightarrow 1 + \frac{1}{2}i_2 = (S + \frac{3}{2}S + \frac{1}{2})i_2 \rightarrow i_2 = \frac{1}{S + \frac{3}{2}S}$$

$$i_2 = \frac{\frac{1}{2}}{S} + \frac{0}{S + \frac{3}{2}S} \rightarrow i_2(\infty) = \frac{1}{3} \rightarrow \text{بهمیت} \quad \text{نمودار}$$


- ۵۵- مقدار $i_1(+\infty)$ چند آمپر است؟ (مدار در $t = 0^-$ در حالت صفر است).

(۱) صفر

$\frac{1}{3}$ (۲)

$-\frac{1}{3}$ (۳)

$-\frac{1}{3}$ (۴)

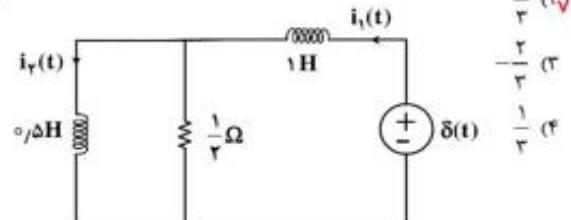

- ۵۶ پاسخ یک مدار خطی تغییرنابذیر با زمان به ازای ورودی شبیه واحد به شکل $v_o(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$ می‌باشد. پاسخ حالت دائمی مدار به ازای ورودی $i_s(t) = \left[1 + t \sin(t - \frac{\pi}{4}) \right] u(t)$ کدام است؟

$$\begin{aligned}
 & H(s) = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}}{\frac{1}{s^2}} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{s+2}{s(s+1)^2}}{\frac{1}{s^2}} = \frac{(s+1)^2 - s - 2}{s(s+1)^2} \\
 & \rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{s(s+1)^2}}{\frac{1}{s^2}} = \frac{s}{(s+1)^2} \xrightarrow{\text{well}} H(j) = \frac{j}{(1+j)^2} \\
 & \rightarrow |H(j)| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \arg H(j) = \frac{\pi}{4}, \text{ پاسخ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(t - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow 3
 \end{aligned}$$

- ۵۷ در مدار شکل زیر، اگر دستگاه معادلات حالت به شکل $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t)$ نوشته شود، مقادیر ویژه ماتریس A کدام هستند؟

مدار متقان است

$$\begin{aligned}
 & V_1 + V'_1 + i_1 + i'_1 + V'_1 + V_1 = 0 \rightarrow V'_1 = -V_1 - i_1 \\
 & -V_1 + i'_1 + i_1 = 0 \rightarrow i'_1 = \frac{1}{2} V_1
 \end{aligned}$$

جوان خازن‌های میانی در روابط $V_3 = -V_4$ و $i_3 = -i_4$ آمده‌اند \rightarrow مدار ویژه مدار \rightarrow صفر

$$\begin{bmatrix} V'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda + \lambda + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

۵۸- فرکانس‌های طبیعی مدار زیر کدام است؟

محض دردی حاصل
فرم پوچ → فرکانس طبیعی


$$\left\{ \begin{array}{l} i_1 + i_r = 0 \\ \frac{1}{1+rs} + rs = rs \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1+rs} i_1 + (1+rs)(i_1 + i_r) = 0 \\ (1+rs)i_r + (1+rs)(i_1 + i_r) = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (rs+1+\frac{1}{1+rs})i_1 + (1+rs)i_r = 0 \\ (1+rs)i_1 + (rs+1+rs)i_r = 0 \end{array} \right. \rightarrow (rs+1+\frac{1}{1+rs})(rs+1+rs) = 0$$

$$rs + 1 + \frac{1}{1+rs} + \frac{1}{rs+1+rs} = 0 \rightarrow rs + 1 + \frac{1}{rs} + \frac{1}{1+rs} = 0 \rightarrow \text{با توجه به روش افزایش ممکن} \rightarrow -\frac{1}{rs}$$

$$rs(-\frac{1}{rs}) + 1(-\frac{1}{rs}) + \frac{1}{rs}(-\frac{1}{rs}) + \frac{1}{rs} = 0 \checkmark$$

$$\rightarrow s_1 = -\frac{1}{rs}$$

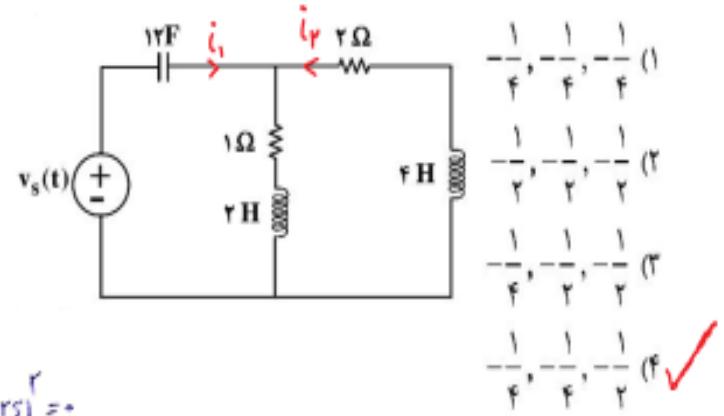

$$-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4} (1)$$

$$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} (2)$$

$$-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} (3)$$

$$-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} (4) \checkmark$$

$$rs + 1 + \frac{1}{rs} = 0$$

$$\rightarrow s = \frac{1}{rs} + \frac{1}{1+rs} = 0$$

$$\rightarrow (s + \frac{1}{rs})^2 = 0$$

$$\rightarrow s = -\frac{1}{rs} = -\frac{1}{\frac{1}{rs}}$$

$$\rightarrow rs + 1 + \frac{1}{rs} + \frac{1}{rs} = 0$$

$$\frac{rs + 1}{rs + 1 + \frac{1}{rs}} = 0$$

$$\frac{rs + 1}{rs + \frac{1}{rs} + 1} = 0$$

$$\frac{rs + 1}{\frac{rs^2 + 1 + rs}{rs}} = 0$$


$$\frac{rs + 1}{rs^2 + rs + 1} = 0$$

$$\frac{s + \frac{1}{rs}}{rs + \frac{1}{rs} + 1} = 0$$

- ۵۹- شبکه N از عناصر RLC خطی تغییرنایابی با زمان و پسیو تشکیل شده است.

$$\text{تابع شبکه: } H_1(s) = \frac{V_C(s)}{V_S(s)} = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)}$$
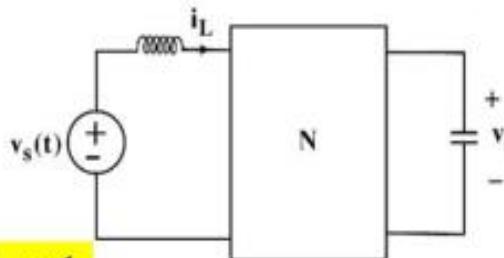
$$\text{کدامیک از گزاره‌های زیر نادرست است؟}$$



فرکانس‌های طبیعی قطعی مدار

$$\left\{ -2, -2, -3, -4 \right\}$$

(۱) متغیر $v(t)$ حداقل دو فرکانس طبیعی دارد.

$$(2) \text{تابع شبکه: } H_2(s) = \frac{I_L(s)}{V_S(s)} \text{ حداقل ۳ قطب دارد.}$$

(۳) مرتبه مدار حداقل ۴ است.

(۴) مرتبه مدار می‌تواند ۵ و فرکانس‌های طبیعی آن $-2, -2, -3, -4$ باشد.


بررسی گزینه‌ها

ک1) صحیح: ممکن است قطب‌های در مخرج با صفرهای در صورت ساده شده باشند (حذف صفر و قطب)

ک2) غلط: با تغییر شرایط اولیه می‌توان تعداد قطب‌ها را را تغییر داد (مثلاً یک قطب ظاهر نشود)

ک3) صحیح: فرکانس‌های آن می‌توانند $-4, -3, -2$ باشد.

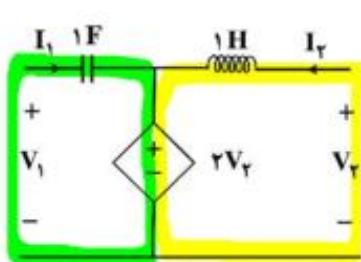ک4) صحیح: فرکانس‌های قطعی مدار $-4, -3, -2$ می‌باشد و آن مدار می‌تواند فرکانس‌های دیگری نیز داشته باشد.



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_T \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} I_1 \\ I_T \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \tau s \\ s & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & -\tau s \\ 0 & -s \end{pmatrix} \quad (2) \checkmark$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \tau \\ 0 & -s \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \tau \\ 0 & s + \tau \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$-V_T + sI_2 + 2V_T = 0 \rightarrow V_T = -sI_T$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & -2s \\ 0 & -s \end{pmatrix}$$

$$V_1 = \frac{1}{s} I_1 + 2V_T \rightarrow V_1 = \frac{1}{s} I_1 - 2s I_T$$

مددی نادعل

0991 071 5526