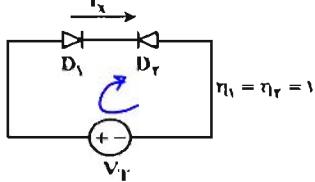


۶۱- در مدار زیر، صاحب بیووند دیود D_1 و برا بر صاحب بیووند دیود D_2 است. مدار جریان I_T بر حسب جریان اشباع عکس دیود D_T چند است؟



$$\begin{aligned} & \frac{C}{C+1} & (1) \\ & \frac{C}{C+1} & (2) \\ & \frac{C-1}{C+1} & (3) \\ & \frac{C-1}{C+1} & (4) \end{aligned}$$

$$I_D = I_S (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1) \rightarrow V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

$$kvl: V_T = V_{D_1} - V_{D_2} \Rightarrow V_T = V_T \ln\left(\frac{I_{D_1}}{I_{S_2}} + 1\right) - V_T \ln\left(\frac{I_{D_2}}{I_{S_2}} + 1\right)$$

$$1 = \ln\left(\frac{\frac{I_{D_1}}{I_{S_2}} + 1}{\frac{I_{D_2}}{I_{S_2}} + 1}\right) \xrightarrow{e} e = \frac{10I_{S_2} + I_{D_2}}{-I_{S_2} + I_{D_1}}$$

$$(10 + e) I_{S_2} = (e - 1) I_{S_2} \rightarrow I_{S_2} = \frac{(e - 1)}{e + 10} I_{S_2}$$

۶۲- جریان یک ترانزیستور MOSFET با مداری $V_{GS} = 0.5V$, $V_{DS} = 10V$, $V_{TH} = 0.1V$, $C_{01} = 1\mu F$, $\mu_n C_{01} = 100\mu A/V^2$ است. اگر ترانزیستور در ناحیه کاری اشباع بایاس شده باشد، مقادیر I_D و V_T این ترانزیستور چدام است؟

$$\begin{aligned} & 10\mu A, 0.4V & (1) \\ & 100\mu A, 0.4V & (2) \\ & 10\mu A, 0.5V & (3) \\ & 100\mu A, 0.5V & (4) \end{aligned}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k' (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\begin{cases} 1 = \frac{1}{2} k' (0.5 - V_T)^2 \\ 4 = \frac{1}{2} k' (0.6 - V_T)^2 \end{cases} \rightarrow \frac{1}{(0.5 - V_T)^2} = \frac{4}{(0.6 - V_T)^2} \rightarrow$$

$$2(0.5 - V_T) = 0.6 - V_T$$

$$\rightarrow 0.4 = V_T \rightarrow k' = \frac{2}{(0.5 - 0.4)^2} = 200 \mu A/V^2$$

۶۳- در مدار زیر، با فرض عدم وابستگی مقاومت خروجی ترانزیستورها به دما، با افزایش دما بهره و لذت $\frac{V_0}{V_i}$ جگونه




تغییر نمی کند؟

(۱) کاهش می باید.

(۲) افزایش می باید.

(۳) تغییر نمی کند.

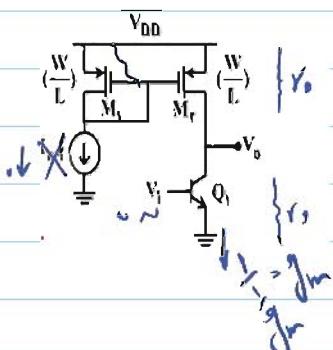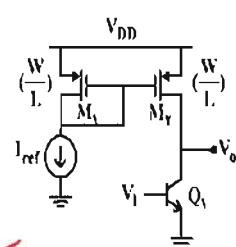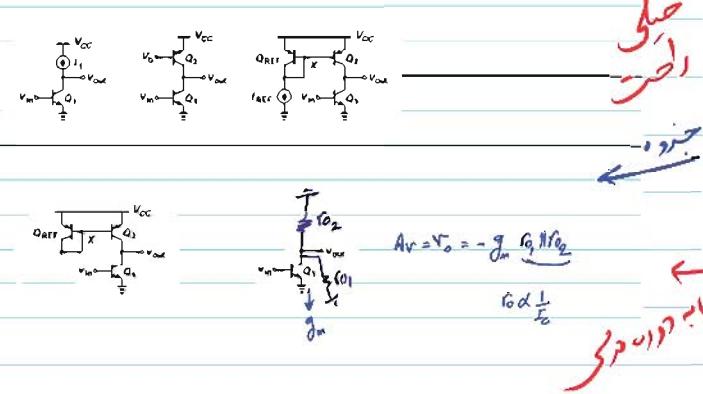(۴) بسته به مقادیر دما، بهره می تواند افزایش یا کاهش باید




$$Ar = V_o = r_o \parallel r_f \times g_m = (r_o \parallel r_f) \frac{I_c}{V_T} \rightarrow g_m \downarrow \uparrow Ar$$

$\uparrow \uparrow \rightarrow V_T \uparrow$



۶۴- در مدار زیر ترازبریستورهای Q_1 و Q_2 بکسان بوده و ترازبریستور Q_3 در ناحیه انساع بایان شده است. مدار

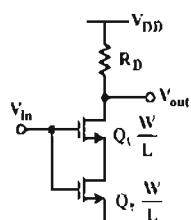بهره و لذت $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ آن برابر کدام است؟



$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})$$

$$\left(\frac{g_m}{2} \right)$$

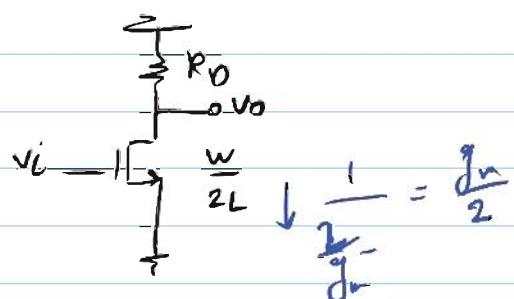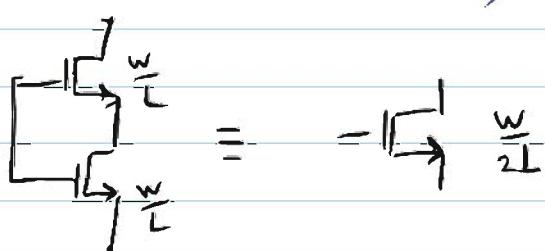

$$Ar = V_o = -\frac{g_m}{2} \times R_D$$

معززه است

- بعزمی $V_T = 2.5mV$ و $\beta = 100$, $I_C = 1mA$ ، فرکانس قطع پایین مدار بر حسب هرتز تقریباً کدام است؟


$(V_A = \infty)$

۱۲.۵ (۱)


۳۰ (۲)

۷۰ (۳) ✓

۱۰۰ (۴)

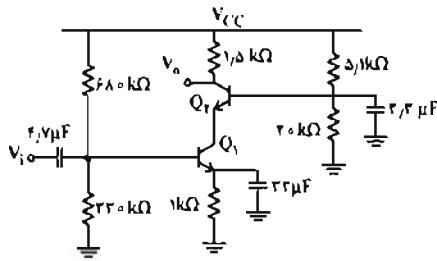
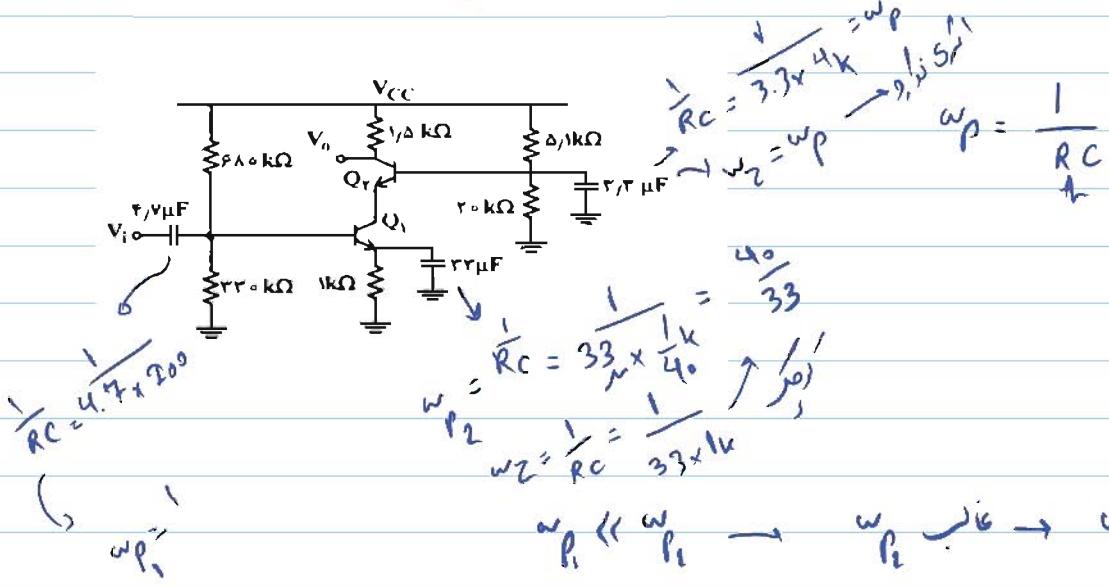
$$I_C = 1mA \rightarrow g_m = 40mA/V \rightarrow r_e = \frac{1}{40}k\Omega$$




$$\omega_L = \omega_P = \frac{1}{33M \times \frac{1}{40}} = \frac{1}{33M \times 25} = \frac{1}{825M} = 1.2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_P = \frac{1}{33 \times 10^6 \times 25 \times 2M} = \frac{10^6}{33 \times 150} = \frac{10^6}{5000} = 200 \text{ Hz}$$

مثال: در مدار زیر، سیم لزجینت گذشت از ناحیه اشتعال جنح و چه بود؟


$$V_B = 2V$$
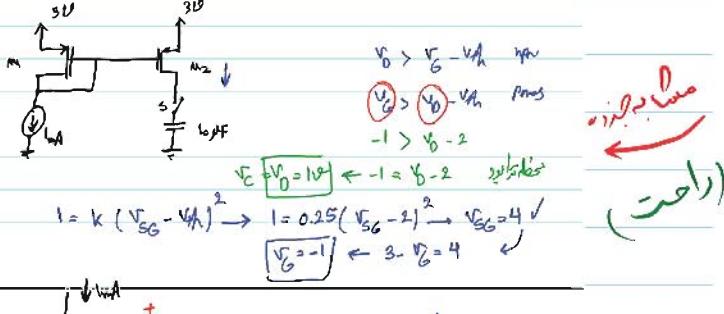
$$k = \frac{1}{3} \mu A \cos \frac{\psi}{\lambda} = 0.25 \text{ mA}$$



۶۴- ما فرض نشانه همه ترازرسورها، جند تابه پس از رسید شدن گلند آن، ترازرسور ۱۱۰۰ از ماتجید اتساع حارج می شود؛ ولذا اولین خارج صفر است.
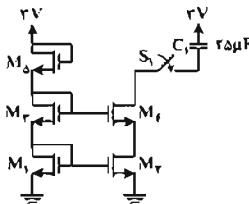
$$\begin{cases} \mu_n C_m \frac{W}{L} = 100 \frac{\mu A}{V^2} \\ V_{Th} = 0.5V \\ \lambda = 0 \end{cases}$$



۱۱۰
۱۲۰
۱۳۰
۱۴۰

$$V_{GS_1} = V_{GS_3} = V_{GS_5} = 1V$$

$$\rightarrow I_1 = I_2 = \frac{1}{2} \times 0.2 (1 - 0.5)^2 = \frac{1}{40} \text{ mA} = 25 \text{ nA}$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{th} \rightarrow V_{DG} = -V_{th} = -0.5V$$

$$V_{GS_4} = 2V_{GS} = 2V \rightarrow r_D = 1.5 \rightarrow \text{نمایه ترازو دارد}$$

$$r_D = 3 - V_c(t) \rightarrow 1.5 = 3 - \frac{25\mu A \times t}{25\mu F} \rightarrow \frac{t}{r_D} = 1.5 \text{ (s)}$$


$$V_c = V_c(0) + \frac{1}{c} \int [c] dt \Rightarrow V_c(t) = \frac{i_c \times t}{c}$$

مثال مانند سینیتیک موج برد خارج

روز خارج موصده اد راه حم دلخواه DC و حم دلخواه عده قدری دارد. ولنگ خارج را به فرض
نمایش کنید که نیز $\beta = 100$ و فرکانس کاری بلا تحریک صد هر ثانی است.

نقطه دلخواه DC در گذار کرده می‌باشد. با عذر کنید که منع دلخواه به اندازه ملکی

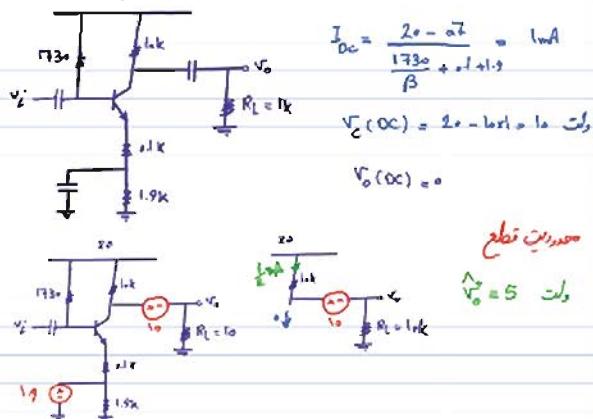مکانیکی نیز $\beta = 100$ و $V_{BE(on)} = 0.7V$ است. حلقه را به ترتیب شرح!



۶۷- در مدار کلکتور مشترک دیر، جریان مایوس تراز بستور (Q) برابر $2.5mA$ است. ما فرض نزدیک بودن تمامی خارج‌های مدار، حداقل محدوده تغییرات ولتاژ گرد خروجی (V_{out}) چند ولت است؟

$$(V_{CE(sat)} = 0.2V, V_{BE(on)} = 0.7V, \beta = 100)$$

۲.۳ (۱)


۴.۸ (۲)

۷.۳ (۳) ✓


۹.۸ (۴)

آخر



منبع

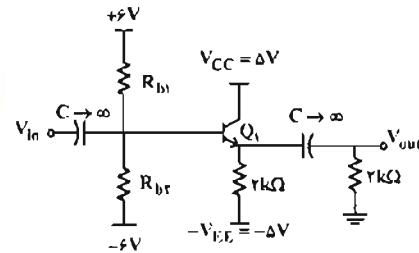

$$V_C = -5 + 2 \times 2.5 mA = 0$$

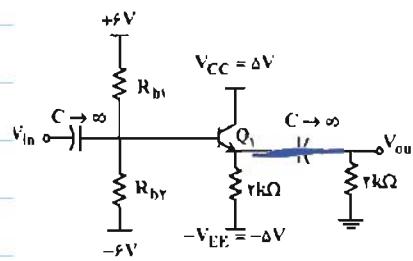

$$\text{منبع}: V_o^+ = 5 - 0.2 = 4.8V$$

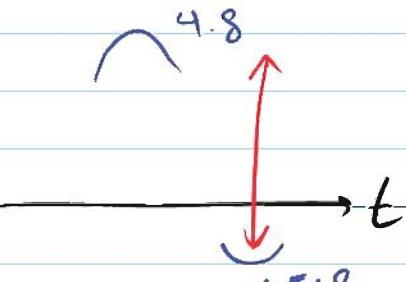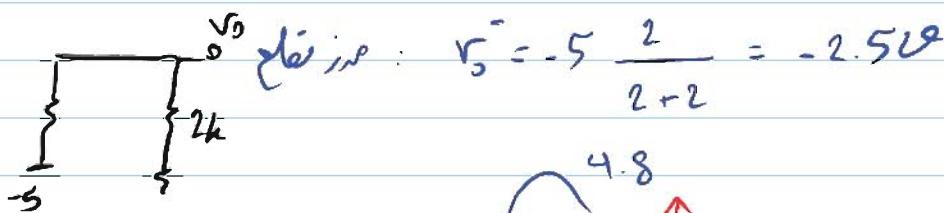


$$\text{منبع منسوب صد} = 2.5 \times 2 = 5V$$

$$\text{تغییرات خود} = 4.8 - (-2.5) = 7.3$$


- ۶۸ در مدار زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. عقدار بهره وکز $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ آن تقریباً برابر کدام است؟ مسیع جربان ایدتال فرض شود

$$\begin{cases} M_T \equiv M_r \\ r_{oL,T} = \infty \\ r_{oT,r} = r \cdot k\Omega \\ g_{m1} = \frac{mA}{V}, g_{mr} = r \frac{mA}{V} \end{cases}$$

(حر) صت به تکنیک کوئنر (کوئنر)

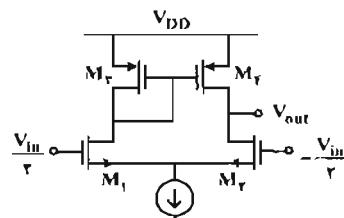

۱۰ (۱)
۲۰ (۲)
۳۰ (۳)
۴۰ (۴)

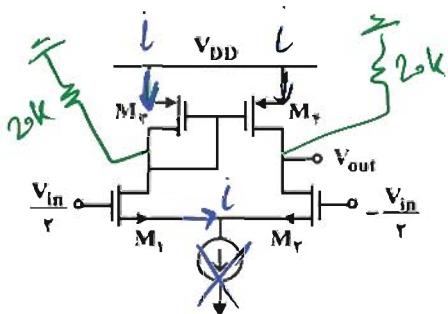



$$i = \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{\frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2}} = \frac{3}{4}$$

$$V_o = 2i \times 20k = 2 \times \frac{3}{4} \times 20 = 30$$


- ۶۹ در مدار زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و مسیع جربان A_v ایدتال است. عقدار بهره حلقه تندبک (βA). تقریباً برابر کدام است؟

۲۵ (۱)
۵۰ (۲)
۷۵ (۳)
۱۰۰ (۴)

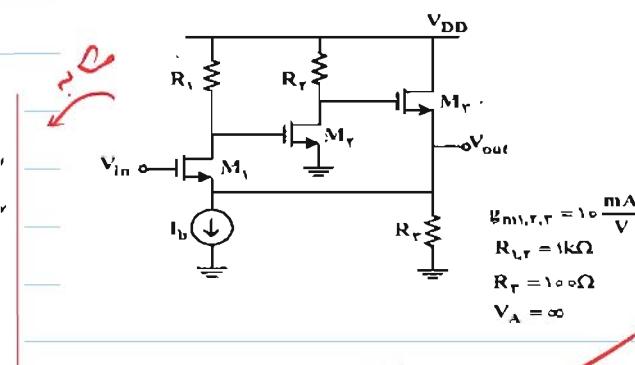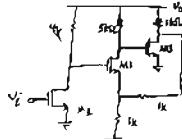در مدار زیر با دو ترانزیستور M_1 و M_T که ناچار سیستم را می‌بایس بایاس نمایند، عقدار بهره حلقه تندبک کمترین کدام است؟




راهنمایی: از طبق حساب حلقه تندبک

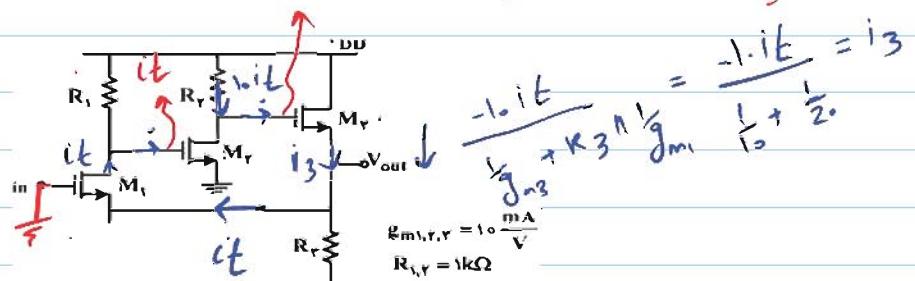

$$i_{rec} = i_3 \times \frac{R_3}{R_3 + \frac{1}{g_{m1}}} = \frac{1}{2} i_3$$

$$\frac{i_{rec}}{i_t} = \frac{1}{2} \times \frac{-1 \cdot i_t}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{R_T}} = \frac{-10}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{100}{2} = \frac{100}{3}$$

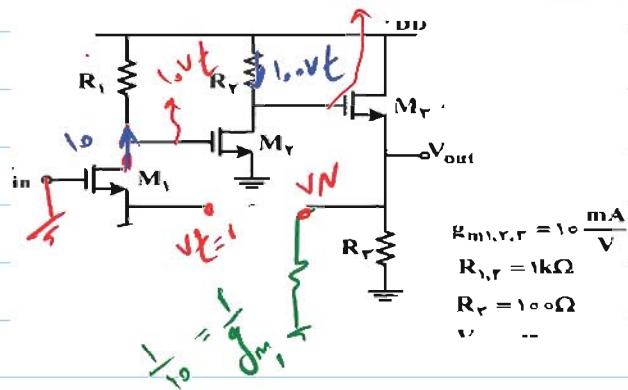دوسرا درم: سینال رکورڈر روشن کرنے والی رجسٹری



$$g_{m1,2,3} = 10 \frac{mA}{V}$$

$$R_{s,1} = 1k\Omega$$

$$R_f = 100\Omega$$

$$V = -$$

$$V_N = -10Vt \times \frac{\frac{1}{g_m} || R_3}{\frac{1}{g_m} || R_3 + \frac{1}{g_m}}$$

$$V_N = -10Vt \times \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{20} + \frac{1}{10}}$$

$$\frac{V_N}{Vt} = -10 \times \frac{1}{3} = -\frac{100}{3}$$